 


Combinational Circuits

Multiplexer (MUX)

Multiplexer (MUX)



Multiplexer (MUX)

Behavioral Design


```
always @(I0,I1,I2,I3,S0,S1)
begin
    case ({S1,S0})
        2'b00: Y = I0;
        2'b01: Y = I1;
        2'b10: Y = I2;
        2'b11: Y = I3;
    endcase
end
```

Multiplexer (MUX)


Structural Design

```
assign Y = (~S1 & ~S0 & I0) | (~S1 & S0 & I1) |  
          (S1 & ~S0 & I2) | (S1 & S2 & I3);
```

Demultiplexer (DEMUX)

 


Multiplexer / Demultiplexer

 

Decoder

Binary Decoder

 

Binary Decoder (2:4)

Behavioral Design

input [1:0] A

output reg [3:0] Y

always @(A)

begin

case (A)

2'b00: Y = 4'b0001;

2'b01: Y = 4'b0010;


2'b10: Y = 4'b0100;

2'b11: Y = 4'b1000;


endcase

end


Enable In

 


7 Segment Decoder

 

LED

 


Nexys3 7 Segment LED

 

Nexys3 7 Segment LED

Priority Encoder

Priority Encoder

 

Priority Encoder

Priority Encoder

